

## Tartalom

1.	Numerikus információ ábrázolás: egész/fix/lebegőpontos.....	2
2.	Nem-numerikus információ ábrázolása: Hamming kódolás.....	5
3.	ALU felépítése és működése.....	6
4.	Összeadó/kivonó áramkörök.....	7
5.	Szorzó áramkörök .....	10
6.	Osztó áramkörök:.....	13
7.	Digitális építőelemek.....	16
8.	Utasítás kódolás .....	18
9.	Címzési módok.....	20
10.	RISC vs CISC számítógép architektúrák.....	21

## **1. Numerikus információ ábrázolás: egész/fix/lebegőpontos**

### **Egész:**

- Bináris számrendszer: '1'/'0' (I/H, T/F)
- N biten  $2^N$  lehetséges érték reprezentálható

### **Előjel nélküli egész:**

- $V_{UNSIGNED\ INTEGER} = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \times 2^i$
- Itt  $b_i$  az  $i$ . pozícióban lévő '0' vagy '1'
- Reprezentálható értékek  $0-2^N$ -ig terjednek
- Helyiértékes rendszer
- Negatív számok nem ábrázolhatók

### **1's komplement rendszer:**

- $V$  értékű,  $N$  bites rendszer:  $2^N - 1 - V$
- Előállítás: Eredeti bitmintázat bitenkénti negálása (pl. 1100 esetén 0011)
- Gyors (csak negálást hajtunk végre)
- Reprezentálható értékek  $2^{(N-1)}-1$ -től  $-(2^{(N-1)}-1)$ -ig terjednek
- Nem helyiértékes rendszer (zérus kétféle ábrázolása: -0 és +0 – ellenőrzés szükséges)

### **Előjeles (2's komplement) rendszer**

- $V_{2'S\ COMPLEMENT} = -b_{N-1} \times 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i \times 2^i$
- Reprezentálható értékek  $-(2^{(N-1)})-2^{(N-1)}-1$ -ig terjednek
- MSB = '1' – negatív

### Fixpontos számrendszer:

- Lehet előjel nélküli, vagy előjeles 2's komplementum
- Műveletek:
  - +,-: U.a., mint egész számrendszer esetén
  - \*,/: Ellenőrizni kell, hogy a tizedespont a helyén maradt-e

$$V_{FIXED\ POINT} = -b_{N-1} \times 2^{N-p-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i \times 2^{i-p}$$

- p: radix (tizedes) pont helye, tizedes jegyek száma
- Számrendszer finomsága:  $\Delta r = 2^{-p}$
- Excess kód:
  - Lebegőpontos számok kitevőit (exponenseit) tárolják (NE legyen negatív a kitevő)
  - Előállítás: Eredeti számhoz hozzáadjuk az Excess-N (ahol N lehet 64,127,128...) N tagját (pl. Excess-128 esetében 128-at) és vesszük az így előállt szám bitmintázatát
  - $S1+S2=(V1+E)+(V2+E) = (V1+V2)+2E$

### Lebegőpontos rendszer:

- Matematikai jelölés: (előjel) Mantissza \* Alap<sup>Kitevő</sup>
- Fixpontosnál nagyságrendekkel kisebb vagy nagyobb számok ábrázolására is mód van.
- Normalizált rendszerek: DEC-32, IEEE-32, IBM-32
  - DEC-32:
    - Számrendszer alapja ( $r_e=r_b$ ): Bináris (2-es)
    - Mantissza hossza ( $m=p$ ): 24 bit
    - Exponens bitek száma ( $e$ ): 8 bit
    - Van rejtett bit (HB)
    - Exponens bitek Excess-128-ban tárolva
  - IBM-32
    - Számrendszer alapja:  $r_e=2$  (bináris),  $r_b=16$  (hexadecimális)
    - Mantissza hossza ( $p=m$ ): 6 (HB-el együtt), de 1 hexadecimális érték tárolásához 4 bit szükséges, ezért  $6*4=24$
    - Exponens bitek száma ( $e$ ): 7
    - Exponens bitek Excess-64-ben tárolva
    - Van HB, tároljuk is
  - IEEE-32
    - Számrendszer alapja ( $r_e=r_b$ ): Bináris (2-es)
    - Mantissza hossza ( $p<m$ ): 23 (HB '1', de nem tároljuk el)
    - Exponens bitek száma ( $e$ ): 8
    - Exponens bitek Excess-127-ben tárolva

## 2. Nem-numerikus információ ábrázolása: Hamming kódolás


- Min: 14 karakterből álló halmaz – számjegy (0-9), tizedes pont, pozitív ill. negatív jel és üres karakter
- + ábécé (A-Z): Tartalmazza vezérlő karaktereket is (non-printable, mint pl. CR (Carriage Return), LF (Line-Feed) stb...)
- Elemek (46 db) száma 6 biten ábrázolható:  $\log_2 46 = 6 \text{ bit}$
- Kódolások:
  - BCD: 6 biten (nagybetűk, számok, és speciális karakterek)
  - EBCDIC: 8 biten (+kisebetűk és kiegészítő infok)
  - ASCII (alap 7 bit/extended 8 bit)
  - UTF: Változó hosszúságú karakterek

### Hamming kódolás:

- Redundáns hibadetektálás és javítás
- Páros paritás: Páros számú 1-esek esetén '0', páratlan esetén '1'
- Páratlan paritás: Páros számú 1-esek esetén '1', páratlan esetén '0'
- Előállítás:
  - LSB!
  - Kódoló bitek (C-k) száma:  $2^p \geq n+p+1$
  - Felírjuk a bitmintázatot DN-től kezdődően (BE esetén a D-k sorrendjét fordítjuk meg) ( $D_N, D_{N-1}, \dots$ )
  - 2-es súlyok esetén kódoló bitek beszúrása (pl. 1 esetén C0 ( $2^0$ ), 2 esetén C1 ( $2^1$ ), 4 esetén C2 ( $2^2$ ) stb...)
  - Kódolandó bitek bejelölése: Ci-től kezdődően  $C^i$  bit bejelölése és  $C^i$  kihagyása felváltva.
  - Bitek összegzése soronként és fenti paritás szabályok szerint kódolóbit értékének meghatározása
  - Hibajavítás: Érintett (megváltozott bit oszlopát lefedő) kódoló bitek negálása, és az így előállt kódoló bitmintázat XOR-ozása az eredeti kódoló bitmintával. Ebből áll elő a hiba helye (hanyadik oszlop), majd ez alapján az adott oszlopban lévő bitet negáljuk.
  - Csak egyszeres hiba detektálására és javítására alkalmas

### 3. ALU felépítése és működése

#### Felépítése:

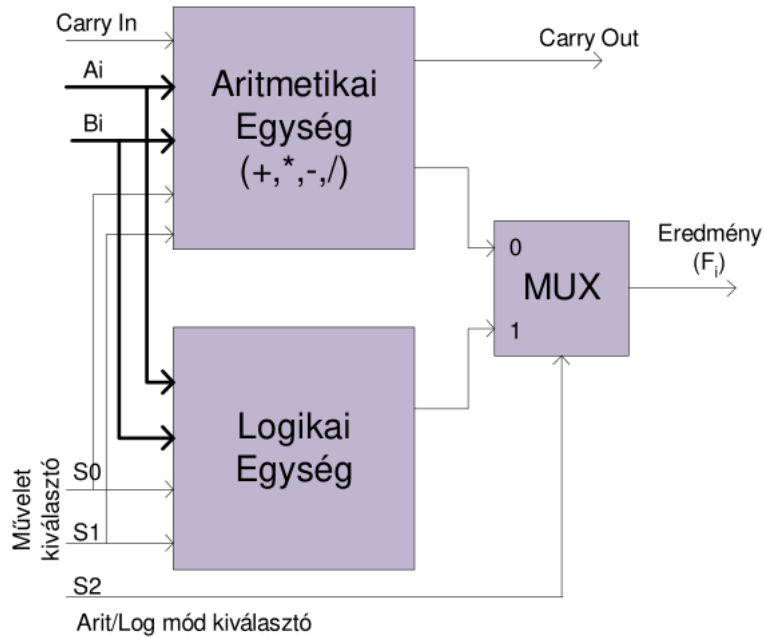

#### Működése:

- Matematikai vagy logikai műveleteket végző egység
- $S_0$ - $S_n$  vezérlőjelek jelölik ki a végrehajtandó aritmetikai vagy logikai műveletet
- $A_i$ ,  $B_i$  az operandusok, melyeken logikai vagy aritmetikai műveletet végzünk.
- Státuszbit: Hibajelzésre, státuszregiszterben tárolódnak.
- Előjelbit: Eredmény előjelétől függ, előjelregiszterbe töltődik.
- Carry (átvitelt kezelő) bit: Ha egy aritmetikai művelet átvitelt eredményez egyik helyiértékről a másikra, akkor a státuszregiszter beállítja az átvitelt kezelő bitet
- Zéró bit: Ha eredmény nulla, beállítjuk a státuszregiszterben a zéró bitet
- Túlcsordulás (overflow) bit: Jelzi, hogy a rendszer számábrázolási tartományán egy adott aritmetikai művelet eredménye kívül esik-e vagy sem.

## 4. Összeadó/kivonó áramkörök

### A. Összeadó áramkörök

#### a) Fél-összeadó (Half-adder)

#### ■ 1-bites Half Adder


igazságtáblázat

A <sub>i</sub>	B <sub>i</sub>	C <sub>out</sub>	S <sub>i</sub>
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Nem kezeli a Cin-t!

szimbólum

$T_{HA} = 1G$

 

Karnaugh táblái:

Kimeneti fgv-ei:

C<sub>out</sub>:

A	B	C <sub>out</sub>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


$C_{out} = A_i \cdot B_i$

S<sub>i</sub>:

A	B	S <sub>i</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$S_i = A_i \oplus B_i$

 1 bites FA felépítése 2 db HA segítségével:



17

#### b) Teljes összeadó

#### ■ FA: 1-bites Full Adder

igazságtáblázat

A <sub>i</sub>	B <sub>i</sub>	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	Sum <sub>i</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

szimbólum

Karnaugh táblái:

Kimeneti fgv-ei:

C<sub>out</sub>:

A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


$C_{out} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{in} + B_i \cdot C_{in}$

S<sub>i</sub>:

A	B	C <sub>in</sub>	S <sub>i</sub>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{in}$

 
Ez a FA egy lehetséges CMOS kapcsolási rajza: (itt  $T_{FA} = 3G$  !)



18

### c) Átvitelkezelő összeadó (Ripple Carry Adder- RCA)
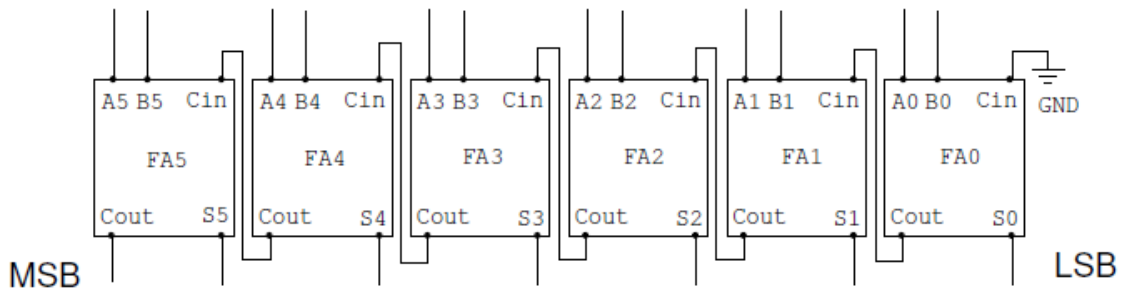
#### ■ Pl. 6-bites RCA: [5..0] (LSB Cin = GND!)



#### ■ Számítási időszükséglet (RCA):

$$T_{(RCA)} = N \cdot T_{(FA)min} = N \cdot (2 \cdot G) = 12 \text{ G (6-bites RCA esetén)}$$

ahol a min. 2G az 1-bites FA kapukésleltetése ([ns], [ps])

#### d) LACA: Look Ahead Carry Adder

Képlet (FA) átalakításából kapjuk:

$$C_{out} = A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{in} + B_i \cdot C_{in}$$

$$= A_i \cdot B_i + C_{in} \cdot (A_i + B_i) = C_G + C_{in} \cdot C_P$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{in}$$


LACG (Look Ahead Carry Generator): Egy b bites ALU-hoz kapcsolódik,  $C_{in}$  generálásáért felel a CP és CG (LACA-tól) érkező jeleknek megfelelően.

N-bites LACA időszükséglete:

$$T_{LACA} = 2 + 4 \times ([\log_b(N)] - 1), \text{ ahol}$$

N: bitek száma

b: LACG bitszélessége

 



## B. Kivonó áramkörök:


### a) Teljes kivonó (Full subtractor (FS))

#### ■ FS: 1-bites Full Subtractor


igazságtáblázat

$X_i$	$Y_i$	$B_{in}$	$B_{out}$	$F_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

szimbólum

 

 Logikai kapcsolási rajz Bout-ra  
(F előállításához ugyanaz, mint FA-nál):



$$T_{FS} = \min 2G$$

Karnaugh táblái:

$B_{out}$ :

	$B_{in}$	00	01	11	10
$X$	0	0	1	1	1
$X$	1	0	0	1	0

Kimeneti  
fgv-ei:

$$B_{out} = \overline{X_i} \cdot Y_i + \overline{X_i} \cdot B_{in} + Y_i \cdot B_{in}$$

$F_i$ :

	$B_{in}$	00	01	11	10
$X$	0	0	1	0	1
$X$	1	1	0	1	0

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus B_{in}$$

25

#### ■ I. módszer:

Bináris kivonás FS segítségével

$$\square X_i - Y_i \rightarrow F_i$$

$$\square 0 - 0 \rightarrow 0$$

$$\square 0 - 1 \rightarrow 1, \text{ borrow bit '1'}$$

$$\square 1 - 0 \rightarrow 1$$

$$\square 1 - 1 \rightarrow 0$$

\*\*\*\*\*

\*

$$\begin{array}{r} 10000000 \\ - 001001100 \\ \hline 010110100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 256 \\ - 76 \\ \hline 180 \end{array}$$

\*: azt jelöli, amikor az adott helyiértéken '1'-et kell kivonni még az  $X_i$  értékéből (borrow from  $X_i$ )

#### ■ II. módszer: Kivonás visszavezetése az univerzálisan teljes bináris összeadás segítségével (2's komplement alak):

□ FA, RCA, vagy LACA

$$F_i = X_i + 2's \text{ comp}(Y_i)$$

26

## 5. Szorzó áramkörök

### a. Iteratív szorzó

- i.  $P = A \times B$ , ahol P:szorzat, A:szorzandó, B:szorzó
- ii. N-bites számok szorzatát  $2 \times N$  biten tudjuk eltárolni
- iii. **Általános Shift & Add módszer**
  - Parciális szorzat (PPi) összegeket az LSB  $\rightarrow$  MSB bitek felől képi
  - AND kapuk: PPi-k képzése
  - Shift-elés: Huzalozott eltolással
  - Alapvetően adatfüggetlen (nem figyeli, hogy A,B bemenet zérus-e)
  - De adatfüggővé tehető  $\rightarrow$  Gyorsabb
  - Időszükséglet:  $T_{MULT} = T_{SETUP} + N \times T_{ITER}$ , ahol  $T_{ITER} = T_{AND} + T_{SUM} + T_{REG}$
  - Fordított sorrendű: PPi-k MSB  $\rightarrow$  LSB bitek felől képzése, adatfüggőség (zérus szorzó vagy szorzandó esetén nem végzi el a szorzást)

### iv. Előjeles szorzás Booth-algoritmussal

■ Példa: 543210 (bitpozíciók)

<u>011001</u> = 25	„A”	
<u>101101</u> = -19	„B”	Végrehajtjuk <b>P=A×B</b> -t!

Az újrakódolást bitpárokon végezzük el:

$-1 \times (B_0 - 0) = -1$	$P_0 = 0 - 1 \times A$	Mivel - volt az érték, ezért kivonjuk a 0-ból az A-t.
$-2 \times (B_1 - B_0) = +2$	$P_1 = P_0 + 2 \times A$	Mivel + volt az érték, ezért hozzáadjuk P0-hoz a $2 \times A$ -t.
$-4 \times (B_2 - B_1) = -4$	$P_2 = P_1 - 4 \times A$	kivonjuk
$-8 \times (B_3 - B_2) = 0$	$P_3 = P_2$	Mivel '0' volt, Áteresztés, nem változik.
$-16 \times (B_4 - B_3) = +16$	$P_4 = P_3 + 16 \times A$	hozzáadjuk
$-32 \times (B_5 - B_4) = -32$	$P_5 = P_4 - 32 \times A$	kivonjuk


**végeredmény értéke**

$$P_{n+1} = P_n - 2^n \times (B_n - B_{n-1}) \times A$$

## b. Közvetlen szorzási módszerek

 
### – Lineáris modell:

- P<sub>Pi</sub>-k a parciális szorzatképzés után azonnal összeadhatók soronként → gyorsabban megkapjuk az eredményt
- N bites szám → N-1 db összeadó
- Időszükséglet:  $T_{(DIRECT-LINE)} = (N - 1) \cdot T_{SUM}$ , ahol  $T_{SUM} = N \times T_{FA}$



 
### – Fa modell:

- Gyorsabb, mint a lineáris modell
- N = 8 bit esetén csak 3 szintű a hierarchia → kevesebb késleltetés
- N bites szám → N-1 db összeadó
- Időszükséglet:  $T_{DIRECT-TREE} = \lceil \log_2(N) \rceil \cdot T_{SUM}$ , ahol  $T_{SUM} = N \times T_{FA}$



- **Full Adder-es megvalósítás**

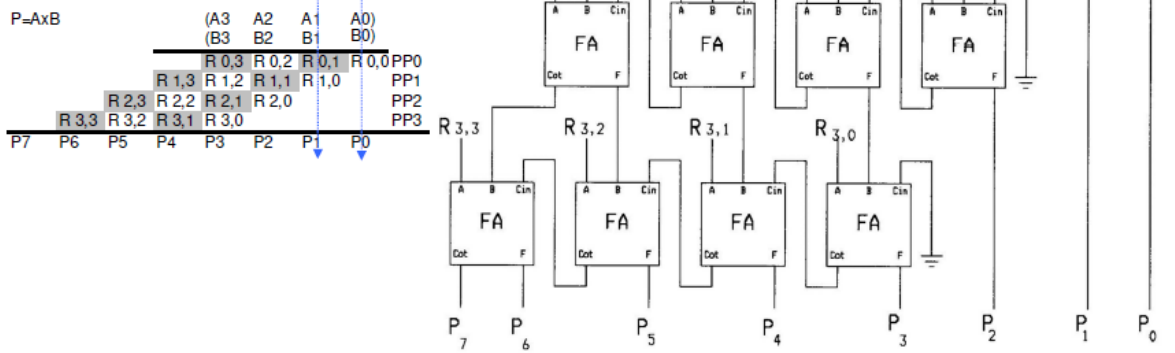- A mellékelt ábra két 4-bites szám szorzását valósítja meg. A sorokat, mint parciális szorzat tömböket emeljük ki. Jel:  $\mathbf{R}_{x,y}$ , ahol  $x$  a sor száma,  $y$  a sor eleme (oszlop).




## 6. Osztó áramkörök:

### a. Hagyományos közvetlen osztási algoritmus

- i. Osztó  $\rightarrow$   $D_s$  regiszter, Osztandó  $\rightarrow$   $D_d$  regiszter
- ii. R (maradék) regiszter törlése
- iii.  $R - D_s$ ; Ha  $R - D_s > 0 \rightarrow$  Folytatás: megváltozott érték az R-be, '1'-es a Q regiszterbe; Ha  $R - D_s < 0 \rightarrow$  R regiszter értéke változatlan, '0' a Q regiszterbe vagy osztandó bit hiányában osztás vége
- iv. Minden iterációkor egy-egy új bit létrehozása, Q regiszterbe shiftelése, és  $D_d$  (osztandó) R regiszterbe töltése
- v. Osztandó MSB-jétől kezdve összehasonlítás
- vi. MSB felől elsőként hányados generálódik, és a Q-ba shiftelődik 1 bittel balra
- vii. Végén: Maradék R-ben, hányados Q-ban

$$D_d = Q \times D_s + R$$

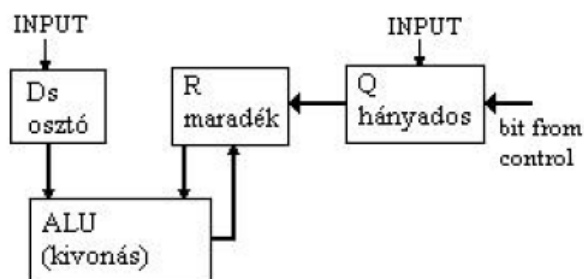

**b. Gyors osztás Newton-Raphson módszerrel:**

- Gyorsabb reciprokképzéssel valósul meg az osztás
- Formulája:  $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- $x_0$  (kezdeti érték) helyes megválasztása fontos
- Reciprokképzést szorzóval és egy kivonóval valósíthatjuk meg
- A függvény Taylor sorának kiterjesztésével a helyes bitek száma megduplázódik
- Megfelelő lépés kiválasztásával a kívánt pontosság elérhető
- Példa:

- $\sqrt{612} = ?$  612 négyzetgyökét keressük, azonos a következővel:

$$x^2 = 612$$

- A következő függvényt átalakítással kapjuk, amely Newton Raphson módszerben használható (gyök keresés,  $f(x) = 0$ ):

$$f(x) = x^2 - 612$$

- Deriváltja:

$$f'(x) = 2x$$

- Kezdeti érték  $x_0 = 10$ -nek választásával kapjuk:

$$\begin{array}{lclclcl} x_1 & = & x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} & = & 10 - \frac{10^2 - 612}{2 \cdot 10} & = & 35.6 \\ x_2 & = & x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} & = & 35.6 - \frac{35.6^2 - 612}{2 \cdot 35.6} & = & \underline{26.3955056} \\ x_3 & = & \vdots & = & \vdots & = & \underline{24.7906355} \\ x_4 & = & \vdots & = & \vdots & = & \underline{24.7386883} \\ x_5 & = & \vdots & = & \vdots & = & \underline{24.7386338} \end{array}$$


Várt érték:  
24.73863375370...

Aláhúzások,  
már a korrekt  
számjegyeket  
jelölik, az  
egyes  
iterációkban

c. **Közvetlen gyors osztó**

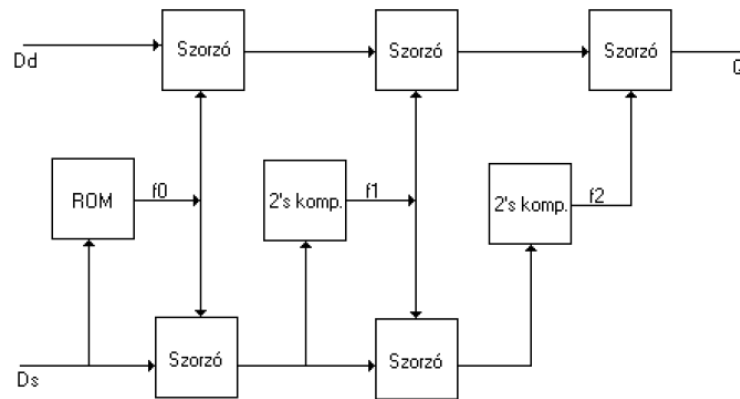- i. Iteratív osztási módszer
- ii.  $Q = \frac{D_D}{D_S}$  kiszámolható, ha a successive (egymást követő)  $f_k$ -k úgy vannak megválasztva, hogy a nevező az 1-hez konvergáljon

$$Q = \frac{D_D \times f_0 \times f_1 \times f_2 \cdots}{D_S \times f_0 \times f_1 \times f_2 \cdots}$$



## 7. Digitális építőelemek

### a. ALU

- Felépítése:
  - Két különböző  $n$  bites bemeneti rész (A, B)
  - $n$ -bites kimeneti vonal (F)
  - Szelektáló bemenetek ( $S_0, S_1, \dots$ )  $\rightarrow$  Logikai vagy aritmetikai műveletek kiválasztása

### b. Memória egységek


- ALU által kezelt/végrehajtott adatok itt tárolódnak
- Memória rekeszeinek szélessége ( $w$ ) = adatbusz szélessége
- Pl. legyen  $n$ -bit ( $w$ ) széles és álljon  $2^m$  számú rekeszből. Ekkor  $m$  számú címvezetékkel címezhető meg.
- Neumann-architektúrát követi: Utasítások (program/kód) és adatok egy helyen. Programot is adatként tárolja.

### c. Adatbuszok – adatvonalak

- Fontos paraméter: szélesség ( $n \in \mathbb{N}$ )
- Pont-pont összeköttetések különböző méretű és sebességű eszközök között
- Közvetlen kapcsolat  $\rightarrow$  nagy sebesség, de egyben rugalmatlanság a bővíthetőségben
- Több adatút  $\rightarrow$  adatbusz (különböző jelvezetékek információinak összefogása)
 
### d. Multiplexer (MUX)


- $N$  kiválasztó jel  $\rightarrow 2^N$  bemenet, 1 kimenet
- $2^N$  bemenet közül választ egyet ( $Y$ ), mint egy kapcsoló. Rendelkezhet EN bemenettel is.




 
### e. Demultiplexer

- Egy bemenet (G)
- Routing control jelek (A,B; Bináris kód)
- 4-kimenet mindegyike F, kivéve a kiválasztott (bemenettől függően ennek az értéke T/F)



### f. Dekódoló

- N bemenet esetén  $2^N$  kimenet
- Kódolt bemenetet fejt vissza

### g. Kódoló

- Dekódoló ellentéte: bementek kódolt ábrázolásának egy formája
  - Hagyományos dekóder: Egyszerre csak egy igaz bemenet
  - Priority encoder: Egyszerre több igaz bemenet, ezek közül a legnagyobb bináris értékű (prioritású) bemenethez generál kódot

### h. Komparátor

- Logikai kifejezés – referencia kifejezés (bináris számok) aritmetikai kapcsolatának megállapítására szolgáló eszköz (pl. 2 n bites szám összehasonlítása)
- Azonosság eldöntéséhez EQ/XNOR/Coincidence operátort használunk

### i. Regiszter

- Regiszter szélessége = busz info + memória info + ALU info
- Vezérlőjelek hatására bementén lévő adatokat vagy betölti és ideiglenesen eltárolja, vagy kimenetére rakja a tárolt adatokat és egy plusz vezérlőjel hatására lépteti a benne lévő adatokat
- Típusok:
  - Hagyományos (parallel in/parallel out)
  - Léptető/Shift regiszter (serial in)

## 8. Utasítás kódolás

- Rendszer tervezéséhez regiszterek, ALU, memória, adatbuszok kevesek a végrehajtás egyes fázisainak ábrázolásánál. Szükség van egy olyan eljárásra, amely leírja ezeket az egyes egységek között végbemenő tranzakciókat.
- Ilyen leíró nyelv az assembly
- A felhasználó/programozó által adatkezelésnél használt utasítások gyűjteményét *gépi utasításkészletnek* nevezzük
- FDE (Fetch-Decode-Execute) mechanizmus:
  - F (Fetch): Utasítások memóriából utasításregiszterbe töltése (regiszter transzfer)
  - D (Decode): utasítás értelmezése, utasítás azonosítása
  - E (Execute): Dekódolt utasítások végrehajtása az adatokon, eredmény vissza a memóriába
- RTL (Register Transfer Language) leírás:
  - Utasítások végrehajtásának leírására használjuk
  - Akciók pontos sorrendjét specifikálják
  - Egyes utasításokhoz megadhatók szükséges végrehajtási idők, ezek összege fogja megadni a teljes tranzakció időszükségletét
- Néhány alapvető tranzakció specifikációja:
  - $PC \rightarrow MAR$ : Program számláló tartalma a memória cím regiszterbe töltődik
  - $PC+1 \rightarrow PC$ : PC 1-el inkrementálódik és PC-be visszatöltődik
  - $M[MAR] \rightarrow MBR$ : M memória adott celláját a MAR címregiszter tartalmával címezzük meg, melynek tartalma az MBR-be kerül
  - $MBR \rightarrow IR$ : MBR tartalma az IR-be töltődik. Egyidejű többszörös műveletvégzés esetén ezek az akciók összekapcsolhatók
  - $IR\langle 3:0 \rangle \rightarrow ALU$ : Az információnak csak egy része, az IR regiszter 3-0 bitje töltődik az ALU-ba
  - $REG[2] \rightarrow MEM[MAR]$ : Általános célú regiszter 2. rekesze töltődik a MAR adott rekeszébe, a MAR által mutatott címre mutat az operatív memóriában
  - $If(carry == 1) then PC-24 \rightarrow PC$ : Feltételes utasítások: Ha átvitel 1, akkor PC 24-el dekrementálódik, és visszatöltődik
  - $Else PC+1 \rightarrow PC$ : Egyébként 1-el inkrementálódik

- Utasítás formák
  - Zéró című (0 című): (PUSH,POP,ACC) [operátor] (pl. STACK, vagy verem)
  - 1 című: [operátor], [operandus]
  - 2 című: [operátor],[operandus1],[operandus2]
  - 3 című: [operátor],[operandus1],[operandus2],[eredmény]
  - 4 című: [operátor],[operandus1],[operandus2],[eredmény],[következő utasítás]

## 9. Címzési módok

### a. Direkt címzés (X)

- Az utasítás egyértelműen, közvetlenül azonosítja az operandus helyét a memóriában
- Jel: ADD2 X, Y (X-ben tárolt op1 értéket hozzáadjuk az Y-ban tárolt op2 értékhez, az eredmény az Y-ban lesz)

### b. Indirekt címzés (\*X)

- Az utasítás közvetett módon (nem közvetlenül az operandus értékére) az operandus helyére mutat egy cím segítségével a memóriában.
- Jel: ADD2 \*X, \*Y (\* = indirekció) – Az első op1 értékének a címe az X-ben található, második op2 értékének a címe az Y-ban lesz, és az eredmény is az Y-ban tárolódik el

### c. Regiszteres direkt címzés (R<sub>x</sub>)

- Hasonló, mint a direkt címzés, de gyorsabb, mivel ebben az esetben a memória-intenzív műveletek helyett a köztes eredményeket a gyors regiszterben tárolja, és csak a számítási eredményeket tölti a memóriába

### d. Regiszteres indirekt címzés (\*R<sub>x</sub>)

- Hasonló, mint az indirekt címzés, de sokkal gyorsabb, mivel a memória-intenzív műveletek helyett a köztes eredményeket a gyors regiszterekben tárolja és csak a végén tölti át a memóriába

### e. Verem (Stack) címzés:

- Indirekt módszerrel az operandus memóriában elfoglalt helyét a címével azonosítjuk
- Autoincrement is, mivel a címeket automatikusan növeli: \*R<sub>x</sub>+
- A stack-et a memóriában foglaljuk le, benne lévő információkra stack-pointerrel (SP) hivatkozunk
- LIFO (Last In First Out) tároló: Ami legutoljára került be, az kerül ki legelsőnek
- Stack pointer címe jelzi a TOS verem tetejét, ahol a hivatkozott információ található, illetve címmel azonosítható a következő elérhető hely.

### f. Indexelt címzési mód:

- A memóriában lévő operandus helyét legalább két érték összegéből kapjuk meg.
- A tényleges címet az indexelt bázisértékből, és az általános célú regiszter értékéből kapjuk meg
- Ezt a módszert használják adatstruktúrák indexelt tárolásánál (pl. tömbök)

## 10. RISC vs CISC számítógép architektúrák

### ▪ RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Példák: Motorola 88000 RISC rendszere, vagy Berkeley Egyetem RISC-I rendszere stb...
- Csak kívánt alkalmazásra jellemző utasítástípusokat tartalmaz, utasításkészlet összetettségének csökkenése végett kihagytak olyan utasításokat, amelyeket a program amúgy sem használ, ezáltal nő a sebesség
- Minimális utasításkészletet és címzési módot (csak amit gyakran használ), gyors HW elemeket, optimalizált SW használ
- Komplex függvények leírására szubrutinokra, és hosszabb utasítássorozatokra van szükség
- Rendszer erőforrásainak hatékony kihasználása? → Egyszerűbb architektúra megvalósítása
- Azonos utasításformátum (F-D-E) – Dekódolás → minimális idejű (0)
- Huzalozott (Hardwired) utasításdekódolás
- Egyszeres ciklusvégrehajtás
- LOAD/STORE memóriaszervezés (2 művelet – tölt és tárol, regiszter alkalmazása a gyorsabb kiolvasás érdekében)
- További architektúra technikák: utasítás pipe-line (párhuzamosítás), többszörös adatvonalak, nagyszámú gyors regiszterek alkalmazásával

### ▪ CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Nagyszámú utasítás típus, és címzési mód
- Egy utasítás → több elemi feladat végrehajtása
- Változó méretű utasításformátum → dekódolónak azonosítani kell az utasítás hosszát, az utasításfolyamból kinyerni a szükséges információt, és ezután tudja végrehajtani a feladatát
- Szemantikus rés = a gépi nyelv és felhasználó nyelve közötti különbség
- Megoldás: Új nyelvek, mint pl. Fortran, Lisp, Pascal, C stb... Ezek bonyolultabb problémákat is egyszerűen képesek voltak kezelni. Ezekből komplexebb gépek születtek, amelyek gyorsabbak és sokoldalúak voltak.
- Compiler = fordító (Felhasználói (magas szintű) nyelv → Gépi (alacsony szintű) nyelv)
- Komplex program, függvény kevesebb elemi utasítássorozattal is megvalósítható. Memória, vagy regiszter alapú technikát használ
- Közvetlen memória elérés és összetett műveletek jellemzők a CISC-re